

Смесители

Преди бяха разгледани устройства, в които се „смесват“ два сигнала, за да се получи сигнал с желаната честота, равна на сумата или разликата от честотите на двата сигнала. В суперхетеродинния радиоприемник, изобретен от Армстронг, най-напред е било използвано смесително стъпало (което той нарекъл „първи детектор“) за преобразуване на входния високочестотен сигнал в сигнал с по-ниска честота, наречена междинна честота.

Всяко нелинейно устройство може да се използва като смесител — тук нелинейността е необходима за получаване на честоти, които липсват в спектъра на входния сигнал. Поради това за смесители могат да се използват диоди, биполярни и полеви транзистори или дори настични дросели (нелинейни бобини). Изборът на смесителен елемент при проектирането зависи от съображенията за получаване на необходимите усложнение (или загуби), коффициент на шума, устойчивост и динамичен обхват и от възможното генериране на трептения с нежелана честота, които предизвикват изкривявания вследствие на интермодулация и кръстосана модулация.

В тази глава са разгледани главно смесители за радиоприемници. Трябва обаче да се обърне внимание и върху това, че смесителите се използват също и за преобразуване на честота в предавателите и в различните апаратури. Изложената по-долу теория на смесителите може да се приложи също и за някои модулатори и демодулатори, разгледани по-нататък.

7.1. Класическа теория на смесителите и спектрален анализ

На фиг. 7.1 е показана опростена схема на смесител. Той представлява нелинейен елемент, на който се подават две входни напрежения $[u_1(t)$ и $u_2(t)$] с различни честоти f_1 и f_2 . Ако елементът беше идеално линеен, изходното напрежение (или изходният ток) щеше да съдържа само съставки с честоти f_1 и f_2 . Характерът на нелинейността на елемента обуславя какви други честоти ще бъдат създадени. В най-общия случай връзката между входния и изходния сигнал може да се изрази чрез ред на Тейлор:

$$I_o(t) = I_0 + au_1(t) + bu_1(t)^2 + cu_1(t)^3 + \dots, \quad (7.1)$$



Фиг. 7.1. Нелинейен елемент, използвай
като смесител

където I_0 е изходният ток на покой, а $u_i(t)$ представлява сума от всички входни сигнали. Ако входният сигнал има една честота, то поради нелинейността на елемента на изхода ще се появят хармонични трептения на тази честота, които ще променят постояннотоковата съставка (вж. задача 7.1.1). Ако входното напрежение съдържа няколко съставки с различни честоти, ще бъдат създадени нови трептения с честоти, равни на сумата и разликата от честотите на входните напрежения, а така също и техни хармоники (вж. задача 7.1.2).

Трептенията със сумарна и разликова честота, изразени чрез повдигнатия на втора степен член в уравнение (7.1), се наричат *интермодулационни продукти от втори порядък*, а трептенията, изразени чрез член, повдигнат на трета степен — *продукти от трети порядък*.

Идеален елемент за смесител е този с *квадратична характеристика*, тъй като при него

се получават пай-малък брой нежелани честоти. Ако елементът има предавателна характеристика

$$I_e(t) = aU_e(t) + b[U_e(t)]^2, \quad (7.2)$$

а входният сигнал е

$$u_e(t) = U_1 \cos \omega_1 t + U_2 \cos \omega_2 t, \quad (7.3)$$

то изходният ток става

$$I_e(t) = aU_1 \cos \omega_1 t + aU_2 \cos \omega_2 t + bU_1^2 \cos^2 \omega_1 t + bU_2^2 \cos^2 \omega_2 t + 2bU_1 U_2 \cos \omega_1 t \cos \omega_2 t. \quad (7.4)$$

Напреженията, изразени чрез първите два члена на (7.4), не представляват интерес за изясняване на действието на смесителя освен това, че при един реален смесител може да се наложи тяхното филтриране. След използване на тригонометричното равенство

$$bU_1^2 \cos^2 \omega_1 t = \frac{b}{2} [U_1^2 (1 + \cos 2\omega_1 t)]$$

се вижда, че третият и четвъртият член представляват постояннотокова съставка и втори хармоники на входния сигнал. Последният член на (7.4), наричан член на продукта на смесването, съдържа желания изходен сигнал, т. е.

$$2bU_1 U_2 \cos \omega_1 t \cos \omega_2 t = bU_1 U_2 [\cos(\omega_1 - \omega_2)t + \cos(\omega_1 + \omega_2)t]. \quad (7.5)$$

Трябва да се отбележи, че амплитудите на съставките със сумарна и разликова честота са пропорционални на произведението от амплитудите U_1 и U_2 на входния сигнал.

Обикновено в смесителите, използвани в радиоприемниците, е желана само съставката на изходното напрежение с разликова честота. Изходните напрежения с първоначални честоти, техните хармоники и напреженията със сумарна честота трябва да се премахнат чрез филтриране или по друг начин. Преди да бъде разгледана конкретна схема, ще се даде общо математическо описание на спектралния анализ на изходния сигнал на смесителя. Това е желателно, тъй като подобът, използван в предишната точка, би бил твърде труден, ако се приложи и за модулирани входни сигнали и нелинейности от по-висок порядък. Едно графическо изразяване на интеграла на конволюцията осигурява относително лесен начин за изчисляване на амплитудата и фазата на всички съставки, взаимодействащи при действието на смесителя.

С помощта на теорията за трансформациите на Фурье една функция на времето $f(t)$ и нейният образ $G(f)$ в честотната област са свързани чрез изразите [1]:

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(f) e^{j2\pi ft} df, \quad (7.6)$$

$$G(f) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j2\pi ft} dt. \quad (7.7)$$

Сега, ако $G_0(f)$, $G_1(f)$ и $G_2(f)$ са образи при трансформацията на Фурье съответно на $f_0(t)$, $f_1(t)$ и $f_2(t)$ и ако

$$f_0(t) = f_1(t) \cdot f_2(t), \quad (7.8)$$

то от теоремата за конволюцията следва, че

$$G_0(f) = \int_{-\infty}^{\infty} G_1(\lambda) \cdot G_2(f - \lambda) d\lambda, \quad (7.9)$$

където λ е фиктивна честотна променлива. Въпреки че решаването на интеграла (7.9) може да се окаже много трудно, в най-общ случай то може да се извърши лесно графически за задачи, които включват дискретни честоти.

Нека за пример на графическа конволюция $f_1(t)$ и $f_2(t)$ да са дадени с изразите


$$f_1(t) = \cos(\omega_1 t + \theta_1), \quad (7.10)$$

$$f_2(t) = \cos(\omega_2 t + \theta_2). \quad (7.11)$$

Чрез използване на едно тригонометрично равенство може да се намери, че функцията-произведение е

$$f_0(t) = f_1(t) \cdot f_2(t) = \frac{1}{2} [\cos [(\omega_1 + \omega_2)t + (\theta_1 + \theta_2)] + \cos [(\omega_1 - \omega_2)t + (\theta_1 - \theta_2)]]. \quad (7.12)$$

Същият резултат се получава чрез графическа конволюция на фиг. 7.2. Спектърът на $G_2(\lambda)$, фурниторният образ на $f_2(t)$, е показан на фиг. 7.2a като две импулсни функции с честоти

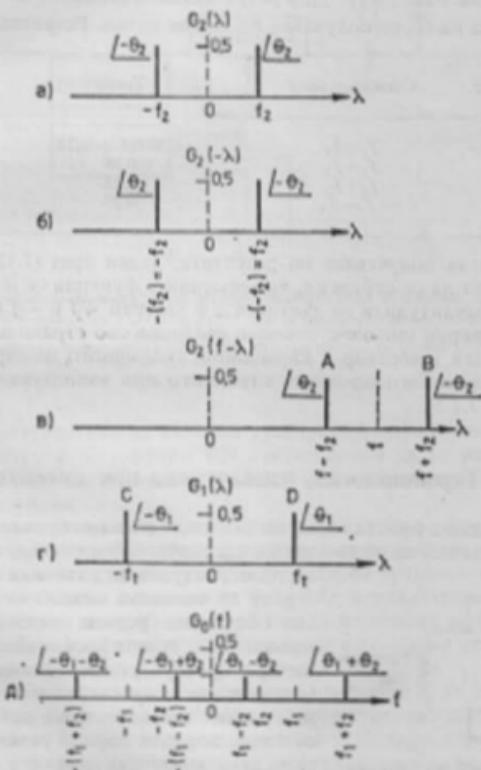

Фиг. 7.2. Илюстрация на графическа конволюция

a — спектър на $f_2(t) = \cos(\omega_2 t + \theta_2)$; b — инвертиран спектър на $f_1(t)$, получен чрез "огледало" или инвертиране на спектъра от a по отношение на първоначалния спектър; c — спектърът на $G_2(f - \lambda)$ в преместване на единично със стойността на производната f , за да се получи спектърът на $G_2(f - \lambda)$, показан тук; d — спектър на $f_1(t) = \cos(\omega_1 t + \theta_1)$; e — спектър на производното $f_0 = f_1(t) \cdot f_2(t)$.

$\pm f_2$. Импулсите имат площи или тегла 0 и такива фазови ъгли, каквото са показани на схемата (вж. задача 7.1.3). За да се получи спектър на $G_2(-\lambda)$ както на фиг. 7.2б, всички съставки на $G_2(\lambda)$ се инвертират (обръщат) или се „съгват“ по отношение на първоначалните, т. е. всяка съставка се явява с честота, противоподложна по знак на първоначалната. Спектърът на $G_2(f-\lambda)$, показан на фиг. 7.2е, е получен чрез преместване на спектър на $G_1(-\lambda)$ надясно с величината f , която може да бъде избрана произволно. Умножаването из спектъра на $G_2(f-\lambda)$ с този на $G_1(\lambda)$ (показан на фиг. 7.2д) дава спектъра на $G_0(f)$ в съгласие с интеграла на конволюцията (7.9). Интегрирането от $-\infty$ до $+\infty$ може да се изтърши лесно, защото двата спектъра в произведението съдържат само теглови импулси и функции и член-произведение ще съществува само ако линиите в двата спектъра съвпадат. За спектрите, показани на фиг. 7.2а и 7.2е, $G_0(f)=0$, защото f беше избрана така, че да изма линии в двата спектъра, които да съвпадат.


Нега сега f се понижи. В резултат на това линиите на фиг. 7.2е ще се преместят наляво, докато линията A съвпадне с линията D от спектъра на $G_1(\lambda)$. Сега интегрирането върху цялата ос λ ще даде стойност за $G_0(f)$, която представлява произведение от двите импулсни функции A и D — произведение от техните тегла и сума от техните ъгли. Стойността на f при това ще бъде $f=f_1+f_2$, а резултантната стойност на G_0 е $0,25/\theta_1+\theta_2$. Другите линии в спектъра на G_0 се получават по същия начин. Резултатите са следните:

Линии, които съвпадат	Стойност на f	Тегло	Фаза
$A-D$	f_1+f_2	$0,5 \cdot 0,5 = 0,25$	$\theta_1+\theta_2$
$B-D$	f_1-f_2	0,25	$\theta_1-\theta_2$
$A-C$	$-f_1+f_2$	0,25	$-\theta_1+\theta_2$
$B-C$	$-f_1-f_2$	0,25	$-\theta_1-\theta_2$

Описаният начин за получаване на резултата, даден чрез (7.12), може да изглежда твърде дълъг. (Трябва да се отбележи, че временните функции се получават от спектрите чрез прибавяне на амплитудите на съставките с честоти $+f$ и $-f$.) Въпреки това обаче, ако $f_1(t)$ беше модулиран сигнал с няколко съставки със странични честоти и ако $f_2(t)$ беше сигнал от местен генератор с хармоники, графичното намиране на резултантния спектър би се оказало много по-лесно, отколкото при използването на други методи (вж. задачи 7.1.4 и 7.1.5).

7.2. Терминология, използвана при смесителите


На фиг. 7.3 е показана прости схема на смесител с несиметричен изход. Тук един диод е свързан последовательно на източник на високочестотен сигнал, местен генератор (хетеродин), захранващ източник и трептящ кръг, настроен на желаната междинна честота. Този смесител обаче има редица недостатъци. Той има: а) относително голям кофициент на шума, б) загуби при преобразуването (мощността на изходния междинночестотен сигнал е по-малка от мощността на входния високочестотен сигнал), в) нелинейност от висок порядък поради рязката извивка на характеристиката при отпушването на диода, г) липса на изолация между хетеродина и източника на високочестотен сигнал (по този начин се увеличава вероятността от захранване на приемната антена със сигнал от хетеродина) и д) относително голям изходен ток с хетеродинна честота, който може да претовари входното стъпало на междинночестотния усилвател.

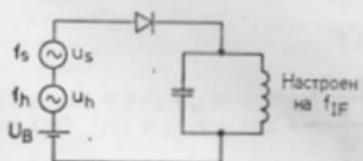

Фиг. 7.3. Прости схема на диоден смесител

Явното захранване на приемната антена със сигнал от хетеродина и д) относително голям изходен ток с хетеродинна честота, който може да претовари входното стъпало на междинночестотния усилвател.

На фиг. 7.4 са показани принципните схеми на три смесителя с несиметричен изход, осъществени с полеви транзистори. На фиг. 7.4a сигналът от хетеродина се подава направо на гейта на полевия транзистор заедно с високочестотния сигнал. Сравнен с диодния смесител, той осигурява усилване при преобразуването и има по-малък коефициент на шума. При него нелинейностите от висок порядък са по-малки поради обстоятелството,

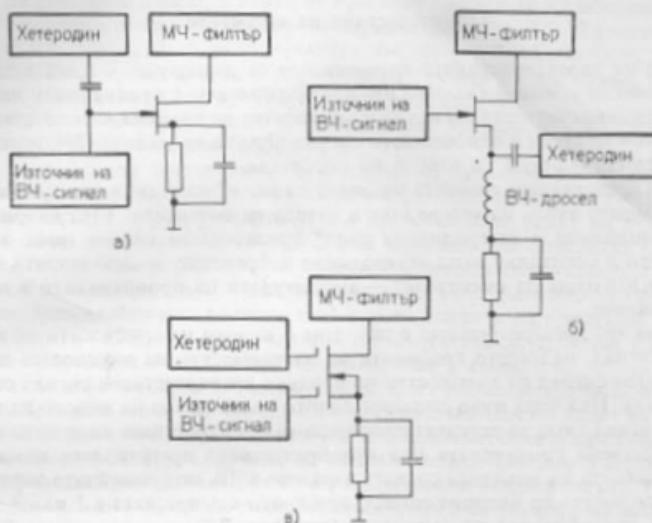

Фиг. 7.4. Смесители с несиметричен изход, осъществени с полеви транзистори

a — смесител, осъществен с полеви транзистор с регулируем PN преход (високочестотният сигнал и сигналът от хетеродина се подават на гейта); б — смесител, осъществен с полеви транзистор с регулируем PN преход (сигналът от хетеродина се подава на сорсът); в — смесител, осъществен с двутактен MOS-транзистор (високочестотният сигнал и сигналът от хетеродина се подават съответно на първия и втория гейт)

че предавателната характеристика на полевия транзистор е приблизително квадратична. Вместо полеви транзистор с регулируем PN преход може да се използува биполярен транзистор с цел да се получи по-голямо усилване. Тогава обаче се увеличават значително съставките от трети порядък.

На фиг. 7.4б е показана схема с намалено взаимно влияние между източника на високочестотен сигнал и хетеродина. Тук обаче е необходима по-голяма мощност от хетеродина, защото сорсът (или емитърът в случай на биполярен транзистор) има малък импеданс. В смесителя, чиято схема е показана на фиг. 7.4в, е използван MOS-транзистор с два гейта с цел да се осигури по-слабо влияние между източника на високочестотен сигнал и хетеродина. Тук обаче коефициентът на усилване е по-малък от този на смесителя, осъществен с полеви транзистор с регулируем PN преход.

При балансирания смесител с несиметричен изход се използват два (или повече) нелинейни елемента. При него хетеродинният или високочестотният сигнал се подава както в двутактен режим, така че този сигнал и неговите нечетни хармоники не се появяват на входа на МЧУ. Това опростява проблема за филтрирането на нежеланите продукти от смесването (вж. фиг. 7.6а).

За сметка на по-сложната схема при двойно балансирания смесител като високочестотният сигнал, така и сигналът от хетеродина се подават на различни входове в двутактен режим, така че нито един от двата сигнала не се появява на изхода на смесителя,

т. е. сигналът от хетеродина не се появява на входа на МЧУ или на клемите на източника на високочестотен сигнал и т. н. При тези смесители са необходими по-добре балансиран входен и изходен трансформатор и по- внимателно съгласуване на характеристистиките на активните елементи. Двойно балансираните диодни смесители ще бъдат разгледани в следващата точка.

Характеристики на смесителя


За описание на характеристиките на смесителя се използват следните термини:

Кофициентът на усилване (загуби) при преобразуването с отношението на мощността на изходния междуичностотен сигнал към мощността на входния високочестотен сигнал.

Кофициентът на шума с отношението сигнал/шум на сигналиния (ВЧ) вход, разделено на отношението сигнал/шум на изхода на смесителя.

Изолацията представлява степента на „пропускането“ на сигнал или „утечката“ между двета входа и между входа на хетеродина и изхода на смесителя. Така например „изолацията между сигналиния и хетеродински вход“ представлява количествено амплитудата на прониквалото в сигналиния вход хетеродинно напрежение, а „изолацията между хетеродински вход и изхода на смесителя“ — амплитудата на прониквалото в изхода хетеродинно напрежение.

Компресията при преобразуването е свързана с нивото на мощността на входния високочестотен сигнал, над което графиката на зависимостта на мощността на изходния междуичностотен сигнал от мощността на входния високочестотен сигнал се отклонява от правата линия. Над това ниво допълнителното увеличаване на нивото на входния високочестотен сигнал няма за резултат пропорционално нарастване на нивото на изходния сигнал. Количествено компресията при преобразуването представлява намалението на нивото на мощността на изходния сигнал, изразено в dB, под линейната характеристика. Обикновено мощността на входния сигнал, при която компресията е 1 или 3 dB, се дава в техническата спецификация на смесителя (вж. фиг. 7.5).

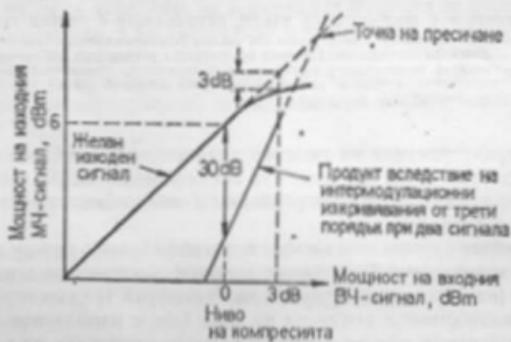

Фиг. 7.5. Илюстрация на дефинициите от терминологията, свързана с характеристиките на смесителя

Динамичният обхват е амплитудният обхват на входните високочестотни сигнали, в който смесителят може да работи без влошаване на характеристиките си. Той се определя от нивото на компресията при преобразуването и от кофициента на шума на смесителя.

Интермодулационните изкривявания от трети порядък на два сигнала представляват степента на изкривяванията от трети порядък, които се дължат на наличността на втори

Приет сигнал на високочестотния вход. Математически изкривяванията от трети порядък се дефинират чрез съставките с честоти $2f_2 - f_1 \pm f_o$, където f_1 е честотата на желания входен сигнал, а f_2 — честотата на втория входен сигнал. Обикновено колкото е по-голяма компресията при преобразуването или колкото по-високо е разположена точката на пресичащето (фиг. 7.5) на смесителя, толкова по-голямо потискане на продуктите от трети порядък се получава.

Точката на пресичане е тази, в която се пресичат графиките на основната характеристика и на смущаващите продукти от трети порядък (вж. фиг. 7.5). Тя често се използва за определяне на потискането на интермодулационните изкривявания от трети порядък на два сигнала. Колкото по-високо е разположена точката на пресичане, толкова по-голямо ще бъде потискането на продуктите от трети порядък.

Намаляването на чувствителността представлява компресията на сигнала с желана честота от силен смущаващ съседен сигнал.

Интермодулационните изкривявания вследствие на хармониците се получават в резултат от смесването на хармониците на входните сигнали, създавани от смесителя. Тези продукти имат честоти $mf_b \pm nf_o$, където m и n представляват редът на хармоника.

Изкривяванията вследствие на кръстосаната модулация се определят от степента на модулацията, която се прехвърля от един модулиран носещ сигнал към друг немодулиран, когато двата сигнала са приложени на високочестотния вход. Колкото е по-голяма компресията при преобразуването или колкото е по-висока точката на пресичане на смесителя, толкова по-силно се потискат продуктите от кръстосаната модулация. Изкривяванията вследствие на кръстосаната модулация са разгледани в точка 9.2.

Някои от тези дефиниции са илюстрирани на фиг. 7.5, където е показана характеристиката на въображаем смесител. При входен сигнал с мощност 0 dBm^1 на изхода се получава сигнал с мощност 6 dBm . Това показва, че смесителят има кофициент на усиливане при преобразуването 6 dB . При това ниво на входния сигнал интермодулационните съставки от трети порядък на два сигнала са с 30 dB под желания изходен сигнал. При по-високо ниво на входния сигнал е означена точка на компресия 3 dB (нивото на желания изходен сигнал е с 3 dB по-ниско от нивото при работа, определена от правата линия). При по-високо ниво на входния сигнал точката на пресичане е показана там, където продължението на графиките на желания изходен сигнал и на интермодулационните съставки от трети порядък се пресичат.


7.3. Балансиран диодни смесители

Тъй като диодните устройства, които ще бъдат описани, произвеждат сигнали с честоти, равни както на сумата, така и на разликата от честотите на двата входни сигнала, те могат да се използват като амплитудни модулатори и демодулатори, а също така и като смесители. Оттук следва, че термините „балансиран модулатор“ и „балансиран смесител“ са синоними. При по-нататъшното разглеждане честотите на входните сигнали ще бъдат f_s и f_{sc} . Като краен резултат ще се получи изходен сигнал с честота f_{IF} . От друга страна, при разглеждането на модулатори на сигнали с две странични ленти и с потисканата носеща съставка (DSB/SC) в глава 8 честотата на носещото трептение ще бъде означена с f_c , на модулиращия сигнал — с f_m , а на желания изходен сигнал — с $f_e \pm f_m$.

На фиг. 7.6а е показана схемата на балансиран диоден смесител. Тук напрежението на хетеродина u_h е приложено между точките a и b . Предполага се, че същото напрежение е достатъчно високо, за да отпушва диодите напълно по време на единия си полупериод, когато точката a е положителна спрямо точката b и напълно да ги запушва през другия си полупериод. Също така се предполага, че u_h е много по-високо от u_s , така че u_s управлява състоянието на диодите през цялото време. Следователно те действуват като клю-

¹ Мощността на сигнала в dBm се получава по следния начин: $1 \text{ dBm} = 10 \log_{10} (P_s / 1 \text{ mW})$.

чове, когато свързват накъсно точките δ и γ , вследствие на което $u_o = 0$, когато u_{sd} е положително. На фиг. 7.6б е показано как изглежда напрежението върху резисторния товар $u_o(t)$, когато разликата между честотите f_h и f_s е твърде голяма. (Товарът на смесителя в радиоприемника трябва да бъде настроен на междинната честота f_{IF} , за да се отфильтрират нежеланите съставки.)

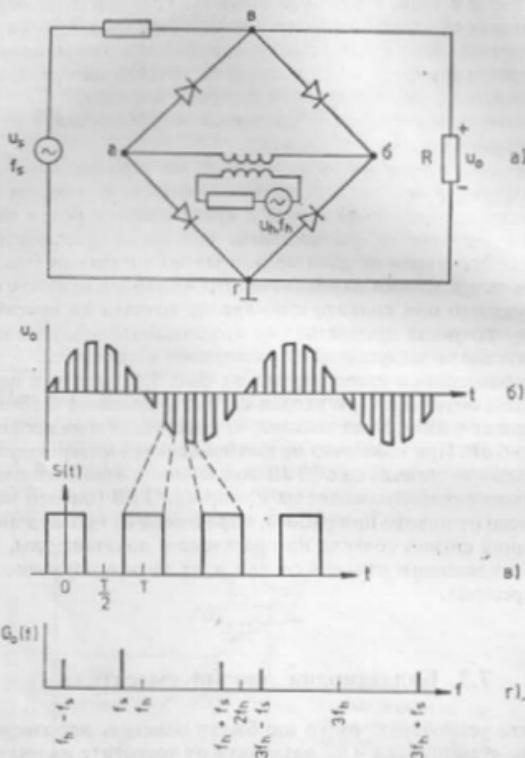

Фиг. 7.6. Принцип на действие на балансиран диоден смесител

a — схема на смесителя; *b* — изходно напрежение върху резисторния товар; *c* — функция на превключване, обсъществява от действието на диодите и хетеродина (трябва да се отбележи, че машабът на времето е увеличен в сравнение с този в *b*);
e — част от спектъра на изходния сигнал

При определянето на спектъра на изходния сигнал се вижда, че $u_o(t)$ на фиг. 7.6б представлява произведение от входния сигнал и от функция на превключване с правоъгълна форма и с честота, равна на честотата на хетеродина (фиг. 7.6с). Според резултатите, получени в задача 7.3.1, функцията на превключване се дава с израза

$$S(t) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{n\pi/2} \cos n\omega_h t. \quad (7.13)$$


Ако входният сигнал на смесителя е

$$u_s(t) = U_s \cos \omega_s t, \quad (7.14)$$

изходното напрежение ще бъде

$$u_o(t) = u_s(t) \cdot S(t) = U_s \cos \omega_s t \left(\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{n\pi/2} \cos n \omega_h t \right). \quad (7.15)$$

Множителят $\sin(n\pi/2)/(n\pi/2)$ има такива стойности, че всички четни хармоники на хетеродинното напрежение ще липсват в изходния сигнал. На изхода няма да има и членове

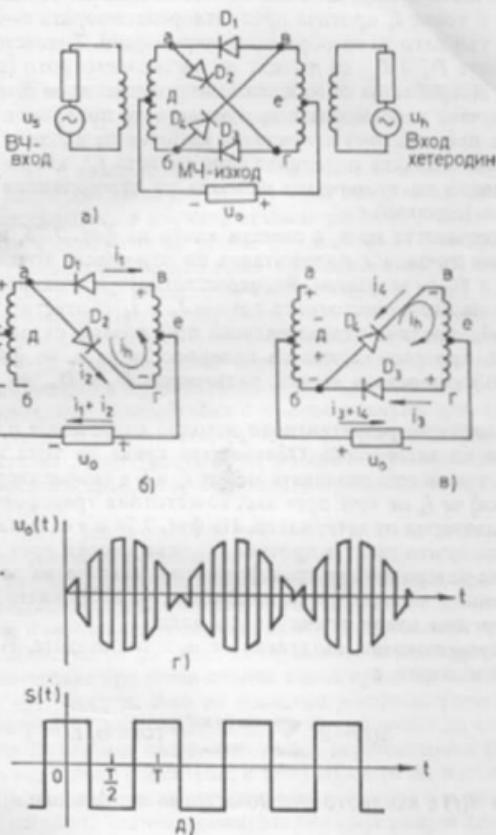

Фиг. 7.7. Двойно балансиран диоден смесител

а — принципна схема; б — част от схемата, когато u_{02} е положително, D_1 и D_2 са отпушени, а D_3 и D_4 — запушени; в — част от схемата, когато u_{02} е отрицателно; г — форма на изходното напрежение върху резисторен товар; д — функция на прекълочвателото на смесителя

с честота f_h и нечетни хармоники — ще има само членове, получаващи се от произведението $\cos \omega_s t \cdot \cos n \omega_h t$ при нечетно n . Трябва да се отбележи, че входният сигнал с честота f_s , ще се яви също на изхода с намалена амплитуда. На фиг. 7.6г е показана част от спектъра на съставките на изхода на смесителя. Всички съставки, с изключение на желаната с честота $f_{IF}=f_s-f_h$, ще бъдат отстранени чрез филтриране.

Балансираният смесител, чиято схема е показана на фиг. 7.6, има недостатъка, че на изхода му се появява съставка с честота f_s . На фиг. 7.7а е показана схемата на *двойно балансиран смесител* с изолация между трите входа, получена посредством трансформатори с намотка с извод от средата. Както и в предишната схема, приема се, че напрежението на хетеродина е достатъчно голямо, за да регулира отпушването и запушването на диодите, т. е. че токовете, дължащи се на u_s , са твърде малки в сравнение с тези, дължащи се на u_b .

На фиг. 7.7б са илюстрирани токовете (i_1 и i_2) с честотата на приемания сигнал, пропадащи през времето, когато u_s прави точката a положителна по отношение на точката δ и b , а u_b прави точката δ положителна по отношение на точката a . Диодите D_1 и D_2 се отпушват от u_s и токът i_1 пропича през затворената верига $a-a-\delta-e-a$. Диодите D_3 и D_4 са запушени, тъй като те са обратно поляризираны. Токовете i_1 и i_2 , пропадащи съответно през диодите D_1 и D_2 , се дължат на високочестотното (сигналиято) напрежение между точките a и δ . Трябва да се отбележи, че тези токове се сумират в товара. В резултат на това се получава напрежението u_o с означената полярност. Трябва да се отбележи също така, че i_2 не пропича през вторичната намотка на входния (ВЧ) трансформатор и че точките a и e имат единакъв потенциал (при честота f_b), ако диодите D_1 и D_2 , а също така и двете половини на вторичната намотка на хетеродинния трансформатор са напълно балансираны (единакви).

За фиг. 7.7б полярността на u_s е същата както на фиг. 7.7б, но полярността на u_b е обратна. Това прави точката δ положителна по отношение на точката e . Диодите D_3 и D_4 са отпушени, а D_1 и D_2 — запушени. Високочестотното (сигналиято) напрежение u_{ob} обуславя пропичането на високочестотните токове i_3 и i_4 съответно през диодите D_3 и D_4 . Сумарният ток i_3+i_4 пропича отляво надясно през товара, създавайки изходно напрежение u_o с полярност, противоположна на полярността на u_s на фиг. 7.7б. Хетеродинният ток i_b пропича през затворената верига, включваща D_3 и D_4 , но не и през входния ВЧ трансформатор.

На фиг. 7.7с е показано резултантното изходно напрежение $u_o(t)$, чиято полярност се изменя с честотата на хетеродина. Обвиващата крива на това напрежение се определя от u_s . Както преди, така и сега разликата между f_b и f_s е твърде увеличена на чертежа. Важно е да се отбележи, че i_b не тече през високочестотния трансформатор, така че високочестотният вход е изолиран от хетеродина. На фиг. 7.7б и c са показани също така и високочестотните токове, които текат противоположни посоки през двете половини на вторичната намотка на хетеродинния трансформатор, така че на хетеродинния вход не се индуцира напрежение с честота f_s при положение, че вторичната намотка на хетеродинния трансформатор има извод точно от средата.

Функцията на превключване, създадена от u_b и от диодите, е показана на фиг. 7.7д. Нейният аналитичен израз е

$$S(t) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{n\pi/2} \cos n \omega_b t. \quad (7.16)$$

Произведението на $S(t)$ с входното високочестотно напрежение u_s дава изходното напрежение

$$u_o(t) = 2U_s \cos \omega_s t \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{n\pi/2} \cos n \omega_b t \right]. \quad (7.17)$$

Спектърът на изходното напрежение ще съдържа само съставки с честоти $n f_b \pm f_s$ при нечетни стойности на n . На изхода на смесителя не се появяват напрежения с честоти f_b и f_s .

Този тип смесител се използва често поради неговата простота и неговия широк работен честотен обхват, който зависи главно от конструкцията на трансформаторите. Ако се използват торондадиум трансформатори с предавателна линия, могат да се по-

стигнат относителни широчини на лентата от порядъка на 1000:1. Балансирането на смесителя и изолацията между входовете се определят от точността на балансирането на намотките на трансформатора и от внимателното съгласуваие на характеристиките на диодите. Тези смесители обикновено имат коефициент на загуби при преобразуването около 6 dB и коефициент на шума от порядъка на 6 до 8 dB. Изолацията на хетеродина от входа за високочестотни сигнали е около 50 dB. Тя намалява при по-високите честоти поради разбалансирането, дължащо се на паразитните капацитети. Интермодулационните продукти от трети порядък са обикновено 50 до 60 dB под желаните съставки с междинна честота.

7.4. Смесители, осъществени с биполярни и полеви транзистори

Обикновено смесителят е стъпалото, което създава най-силни шумове в тюнера на радиоприемника. Ако както диодните смесители това стъпало внася също и загуби при преобразуването, шумът, създаван в първите стъпала на МЧУ, може също да допринесе за повишаване на общия коефициент на шума. Следователно смесителите, осъществени с биполярни и полеви транзистори, които имат коефициент на усилване при преобразуването от порядъка на 20 dB (при биполярни транзистори) и 10 dB (при полеви транзистори), са твърде привлекателни. При смесителите, осъществени с биполярни транзистори, е необходима по-малка мощност от хетеродина, отколкото при смесителите, реализирани с полеви транзистори. При първите обаче интермодулационните изкривявания са по-големи поради експоненциалната предавателна характеристика на биполярните транзистори. Въпреки че смесителите, осъществени с полеви транзистори, имат по-малък коефициент на усилване при преобразуването, те често са предпочитани. Причина за това е квадратичната предавателна характеристика на полевите транзистори, благодарение на която се получават по-малки интермодулационни изкривявания и по-широк динамичен обхват на входните сигнали.

Както и при усилвателите, устойчивостта на смесителя може да стане проблем, когато неговият коефициент на усилване по мощност е голям. Въпреки това не е трудно да се постигне устойчивост, ако входът за подаване на хетеродинното напрежение е отделен от този за подаване на високочестотни сигнали и ако къртовете, включени съответно на входните, хетеродинните и междинночестотните клеми, са настроени на различни честоти. Чрез критерия за устойчивост на Стери може да се докаже, че ще бъде осигурена устойчива работа, ако външният импеданс при всяка двойка клеми представлява приблизително късо съединение за другите две честоти. Ако са известни у-параметрите на транзистора за тези три честоти, „проверката“ на коефициента на Стери може да се приложи за всяка честота поотделно с цел да се види възможността за неустойчивост [2].

Един проблем, засягащ всички смесители, е получаването на изходни сигнали с междинна честота f_{IF} от входни смущаващи сигнали, чиято честота е различна от честотата f_s , на желаните приемани сигнали. Такива допълнителни смущаващи сигнали могат да бъдат: 1) сигнали с честота f_{IF} , идващи директно от антената (в случай че не се използва резонансен усилвател); 2) сигнали, получени вследствие на нелинейни процеси в резонансния усилвател; 3) сигнали, получени в самия смесител, и 4) сигнали, дължащи се на наличността на хармоники на хетеродинното напрежение. На фиг. 7.8 са илюстрирани честотите на тези сигнали, от които може да се получи междинночестотно напрежение на изхода на смесителя. От тях „желани“ са само хетеродинното напрежение с честота f_h , приеманият високочестотен сигнал с честота f_s и междинночестотното напрежение с честота $f_{IF}=f_s-f_h$.


Главни нежелани смущаващи сигнали са:

1. Огледален сигнал с честота $f_{im}=f_h+f_{IF}$. Ако сигналът с тази честота попадне в антената и ако той достигне входа на смесителя, ще настъпи биене между него и хетеродин-

ното напрежение с честота f_h . В резултат ще се получи съставка с честота $f_{IF} = f_{im} - f_h$.

2. Входен сигнал с честота f_{IF} се появява на изхода на смесителя усилен благодарение на усилвателното действие на смесителя за тази честота.

3. Входен сигнал с честота $f_h/2$ се появява на изхода на смесителя с удвоена честота f_s благодарение на квадратния член—продукт на смесването. Новополученият сигнал се смесва с хетеродинното напрежение. В резултат се получава изходен сигнал с честота $f_{IF} = f_h - f_s$.

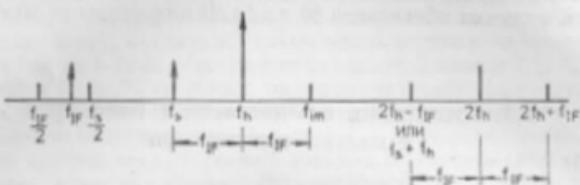

Фиг. 7.8. Честотен спектър на сигналите, от които може да се получи междиночестотно напрежение на изхода на смесителя

4. Смущаващ входен сигнал с честота $f_{IF}/2$ се появява на изхода на смесителя с удвоена честота като междиночестотно напрежение благодарение на нелинейната характеристика на смесителния транзистор.

5. Ако хетеродинното напрежение съдържа втори гармоник с честота $2f_h$ или ако смесителят създава трептения с честота $2f_h$, то може да настъпи биене между напрежението с честота $2f_h$ и приемания входен сигнал с честота $2f_h \pm f_{IF}$, в резултат на което ще се получи изходен сигнал с честота f_{IF} .

Всяка от тези възможности илюстрира необходимостта от съответна избирателност на стъпалата пред смесителя и от добра линейност на режима на работа на резонансния усилвател, за да се избегне създаването на допълнителни смущаващи сигнали.

7.5. Смесители, осъществени с биполярни транзистори

Въпреки че смесителят, осъществен с биполярен транзистор, има голям коефициент на усилване при преобразуването и малък коефициент на шума, той създава относително силни интермодулационни продукти от трета степен и има малък динамичен обхват. Идеалният смесител трябва да може да смесва високочестотни входни сигнали с голям обхват на амплитудите им, без да създава интермодулационни искривявания и искривявания вследствие на кръстосана модулация. Желателно е в резонансния усилвател да се въведе автоматично регулиране на усилването (АРУ) с цел да бъде ограничен (стеснен) обхватът от амплитудите на сигналите, които достигат входа на смесителя.

Направеният по-долу анализ на искривяванията вследствие на продуктите от трета степен може да се приложи както за усилватели, така и за смесители. За целта честотите на двата входни сигнала са означени с f_1 и f_3 . За да се опости разглеждането, ще бъде прието, че двата входни сигнала имат косинусоидална форма, т. е.

$$u_1(t) = U_1 \cos \omega_1 t; \quad u_2(t) = U_2 \cos \omega_2 t, \quad (7.18)$$

и че тези сигнали се събират на входа на нелинейният смесителен елемент, така че входното напрежение на смесителя става

$$u_i(t) = U_1 \cos \omega_1 t + U_2 \cos \omega_2 t. \quad (7.19)$$

Съгласно (7.1) предавателната характеристика ще приеме вида

$$i_s(t) = I_0 + au_i(t) + b[u_i(t)]^2 + c[u_i(t)]^3. \quad (7.20)$$

Токът I_0 представлява постоянният ток, определен от статичната работна точка Q . Общият постоянен ток е сума от I_0 и постояннотоковата съставка, създавана от члена $b u_i^2$. Следователно преместване на работната точка може да настъпи само ако се приложи постоянно предизвикване.

Членът au_i изразява действие на линеен усилвател, който възпроизвежда входните сигнали на изхода си. Членът $b u_i^2$ обогатява спектъра на изходния ток с постоянна съставка, с втори хармоники на входните сигнали и с допълнителни съставки с честоти $f_1 \pm f_2$. Членът $c u_i^3$ създава съставки с честоти $f_1, f_2, 3f_1, 3f_2, 2f_1 \pm f_2$ и $2f_2 \pm f_1$ (вж. задача 7.5.1). Резултатите са обобщени в табл. 7.1.

Таблица 7.1

Съставки на изходния ток на смесителя с предавателна характеристика $i_s = au_i + bu_i^2 + cu_i^3$ при входни сигнали


I случай: $u_i = U_1 \cos \omega_1 t$,

II случай: $u_i = U_1 \cos \omega_1 t + U_2 \cos \omega_2 t$


Съставки от au_i	Съставки от $b u_i^2$	Съставки от $c u_i^3$
	I случай	
$aU_1 \cos \omega_1 t$	$\frac{b}{2} U_1^2 + \frac{b}{2} U_1^2 \cos 2\omega_1 t$	$\frac{3}{4} c U_1^3 \cos \omega_1 t + \frac{1}{4} c U_1^3 \cos 3\omega_1 t$
	II случай	
$aU_1 \cos \omega_1 t + aU_2 \cos \omega_2 t$	$\frac{1}{2} b(U_1^2 + U_2^2) + \frac{1}{2} bU_1^2 \cos 2\omega_1 t + \left(\frac{3}{4} c U_1^3 + \frac{3}{2} c U_1 U_2^2 \right) \cos \omega_1 t + \frac{1}{2} bU_2^2 \cos 2\omega_2 t + bU_1 U_2 \cos(\omega_1 + \omega_2)t + bU_1 U_2 \cos(\omega_1 - \omega_2)t$	$\left(\frac{3}{4} c U_2^3 + \frac{3}{2} c U_1^2 U_2 \right) \cos \omega_2 t + \frac{1}{4} c U_1^3 \cos 3\omega_1 t + \frac{1}{4} c U_2^3 \cos 3\omega_2 t + \frac{3}{4} c U_1^2 U_2 [\cos(2\omega_1 + \omega_2)t + \cos(2\omega_1 - \omega_2)t] + \frac{3}{4} c U_1 U_2^2 [\cos(2\omega_2 + \omega_1)t + \cos(2\omega_2 - \omega_1)t]$

В т. 4.1 беше показано, че биполярният транзистор има експоненциална форма на предавателната характеристика. Следователно изкривяванията вследствие на интермодуляционните съставки от трета степен, показани в табл. 7.1, могат да бъдат значителни. Да предположим например, че f_{IF} на приемник за АМ сигнали е 455 kHz и че приемният високочестотен сигнал е с честота $f_s = 910$ kHz. В този случай честотата на хетеродина трябва да бъде $f_b = 1365$ kHz. За да свържем казаното с табл. 7.1, нека $f_s = f_1$ и $f_b = f_2$. От таблицата се вижда, че интермодулационна съставка от трета степен ще създаде трептене с честота $2f_1 - f_2 = 2f_s - f_b = 1820 - 1365 = 455$ kHz = f_{IF} . Това трептене, дължащо се на квадратния член $b u_i^2$, ще се прибави към желания изходен сигнал с честота $f_{IF} = f_b - f_s$ и ще предизвика изкривявания. Поради тези причини полевият транзистор, който в идеалния случай има квадратична предавателна характеристика, се предпочита често при проектирането на смесители.

На фиг. 7.9 е показана схемата на транзисторен смесител с несиметричен изход (подобен на този от фиг. 7.4a), който беше проектиран за $f_s = 30 \text{ MHz}$, $f_h = 35 \text{ MHz}$ и $f_{IF} = 5 \text{ MHz}$ [2]. При високочестотно входно напрежение U_h (35 MHz) и напрежение от хетеродина U_s (30 MHz) този смесител даде коефициент на усилване при преобразуването, равен приблизително на 30 dB. Трябва да се отбележи малкият капацитет на свързващия кондензатор (1.2 pF),

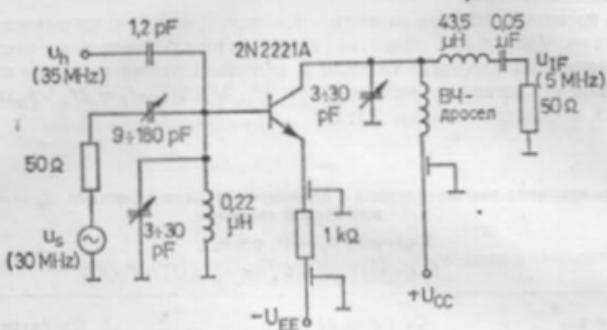

Фиг. 7.9. Схема на транзисторен смесител с несиметричен изход

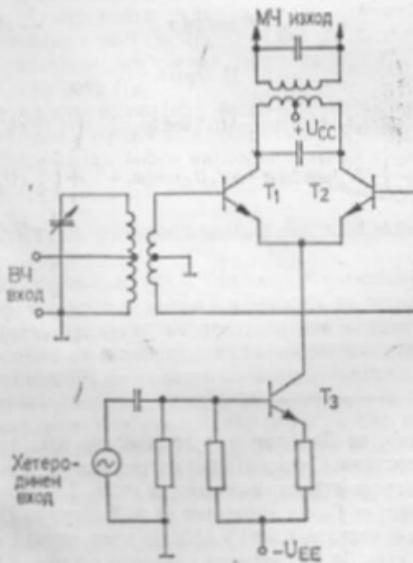


Фиг. 7.10. Схема на балансиран смесител, осъществен с диференциална двойка биполярни транзистори

включен между хетеродина и базата на транзистора. Малкият капацитет на свързващия кондензатор е избран с цел да се избегне влиянието на хетеродина върху съгласуването на импедансите между източника на ВЧ сигнали и входа на транзистора.

На фиг. 7.10 е показана схемата на балансиран смесител, осъществен с диференциална двойка биполярни транзистори. Ако транзисторите T_1 и T_2 са напълно еднакви и външната верига е идеално балансирана, тогава никакъв хетеродинен сигнал не може да достигне клемите на високочестотния вход и междуиночестотния изход.

7.6. Смесители, осъществени с полеви транзистори

При високочестотните смесители полевите транзистори се предпочитат пред биполярните, понеже те създават по-малки интермодулационни изкривявания и изкривявания вследствие на кръстосаната модулация. Освен това техният по-малък капацитет на обратната връзка осигурява по-добра устойчивост на режима на работа на смесителя. Използват се както полеви транзистори с регулируем PN преход, така и MOS-транзистори.

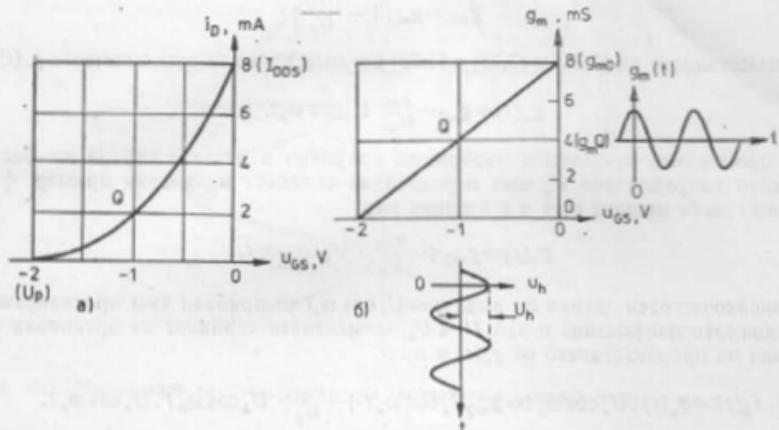

Фиг. 7.11. Характеристики на полеви транзистор

а — квадратична предавателна характеристика на полеви транзистор; б — графично изображение на зависимостта $g_m(u_{GS})$ за полеви транзистор с квадратична характеристика. Ако като предизвикано напрежение на гейт се приложи хетеродинно напрежение $u_h = U_h \cos \omega_h t$, проводимостта $g_m(t)$ ще се изменя само по косинусоидален закон

Последните обикновено имат по-голяма проводимост $|y_{fs}|$ и по-голям коефициент на усиливане по мощност.¹ При двугейтовите полеви транзистори сигналното и хетеродинното напрежение могат да се подават на отделни гейтова. По този начин се намалява взаимното влияние между входното устройство и хетеродина при смесителите с несиметричен вход.

За да се разбере действието на смесителя, осъществен с полеви транзистор, ще разгледаме идеализираната квадратична предавателна характеристика $i_D(u_{GS})$, показана на фиг. 7.11а. За полеви транзистор с регулируем PN преход, в който

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_p} \right)^2, \quad (7.21)$$

$$g_m = 2 I_{DSS} / U_p, \quad (7.22)$$

кривата на фиг. 7.11а би показала, че $U_p = -2V$ и $I_{DSS} = 8 \text{ mA}$. Най-добро разположение

¹ При нески честоти $|y_{fs}|$ с еквивалентен на g_m .

на работната точка Q ще бъде при $U_{GS} = -1\text{V}$ и $I_D = 2\text{mA}$. Проводимостта в права по-сока y_{fs} или активната проводимост g_m се дава с формулата

$$g_m = \frac{di_D}{du_{GS}} = g_{mo} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_p} \right). \quad (7.23)$$

На фиг. 7.11б е изобразена графично зависимостта на g_m от u_{GS} . Трябва да се отбележи, че стойността на g_m зависи линейно от u_{GS} , защото е прието, че характеристиката $i_D(u_{GS})$ е квадратична.

Нека сега да приемем, че u_{GS} представлява сума от преднапрежението U_{GS} и хетеродинното напрежение $u_h = U_h \cos \omega_h t$ (вж. долната част на фиг. 7.11б), т. е.

$$u_{GS} = U_{GS} + U_h \cos \omega_h t. \quad (7.24)$$

За работната точка Q проводимостта g_m ще се определи по формулата

$$g_{mQ} = g_{mo} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_p} \right). \quad (7.25)$$

Тогава заместването на (7.24) и (7.25) в (7.23) ще даде израз за променливата $g_m(t)$:

$$g_m(t) = g_{mQ} + \frac{g_{mo}}{|U_p|} U_h \cos \omega_h t. \quad (7.26)$$

Същата променлива величина е изобразена графично в дясната страна на фиг. 7.11б.

Тъй като напрежението U_p има отрицателна стойност в дадения пример, формула (7.26) може да се напише още и в следния вид:

$$g_m(t) = g_{mQ} + \frac{g_{mo}}{|U_p|} U_h \cos \omega_h t. \quad (7.27)$$

Ако високочестотен сигнал от вида $u_s = U_s \cos \omega_s t$ се прибави към преднапрежението и хетеродинното напрежение и ако $U_s \ll U_h$, моментната стойност на дрейновия ток ще бъде равна на произведението от $g_m(t)$ и u_s :

$$i_D(t) = g_m(t) \cdot U_s \cos \omega_s t = g_{mQ} U_s \cos \omega_s t + \frac{g_{mo}}{|U_p|} U_h \cos \omega_h t \cdot U_s \cos \omega_s t. \quad (7.28)$$

Интересуващата ни съставка с междинна честота се получава от втория член на произведението (7.28). В този случай *стръмността на преобразуване* g_c се определя като отношение на междиночестотния изходен ток и напрежението на високочестотния входен сигнал:

$$g_c = \frac{I_{IF}}{U_s} = \frac{g_{mo} U_h}{2 |U_p|}. \quad (7.29)$$

Ако работната точка Q с избрана в средата на характеристиката на фиг. 7.11б, то $g_{mQ} = g_{mo}/2$ и съотношението между g_c и g_{mQ} ще бъде


$$g_c = \frac{g_{mQ} U_h}{|U_p|}. \quad (7.30)$$

За числени стойности, дадени на фиг. 7.11, $g_{mQ} = 8 \text{ mS}$, $g_{mQ} = 4 \text{ mS}$ и $g_c = 2 U_h$ или $g_c = 2 \text{ mS}$, ако $U_h = 1 \text{ V}$.

Графичен анализ — линейна характеристика на проходната активна проводимост

Ведно устройство на практика не могат да се постигнат идеалните характеристики, показани на фиг. 7.11. Обикновено зависимостта $g_m(u_{GS})$ не е линейна и амплитудата на хетеродинното напрежение U_h може да бъде достатъчно голяма, за да приведе транзисто-

ра в режим на отсечка на тока или в режим на насищане. Дори и да е така, проектирането на u_h върху действителната характеристика на g_m (както е на фиг. 7.11б) ще даде в резултат периодична крива $g_m(t)$, от която $g_m(t)$ може да се изрази като Фуриеров ред от съставки с честоти f_h , $2f_h$, $3f_h$, ... В този случай съставката с основната честота g_{m1} на $g_m(t)$ може да се използува в първия вид на формула (7.28), за да се намери амплитудата на желания изходен сигнал с честота f_{IF} и стръмността на преобразуване.

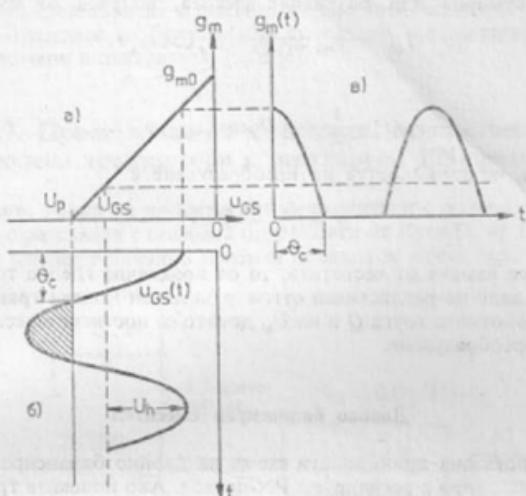

Фиг. 7.12. Илюстрация за изчислението на съставката с основна честота на $g_m(t)$ в смесителя

На фиг. 7.12а е показано графичното изображение на зависимостта $g_m(u_{GS})$ на полеви транзистор с квадратична проходна характеристика, на фиг. 7.12б — хетеродинното напрежение $u_h(t)$, наложено върху предизпражнението на гейта U_{GS} , а на фиг. 7.12в — резултантната крива $g_m(t)$. Трябва да се отбележи, че транзисторът работи в режим на отсечка на тока, когато $u_{GS}(t) < U_p$ (на фигурата това е илюстрирано със заштрихованата площ). Вследствие на това кривата на $g_m(t)$ добива формата на косинусоида с отсечени върхове през отрицателните полупериоди. Ъгълът на отсечката на тока θ_c се определя с формулата

$$\theta_c = \cos^{-1} \left(\frac{U_p - U_{GS}}{U_h} \right). \quad (7.31)$$

Стойностите на $g_m(t)$ са свързани с u_{GS} посредством израза

$$g_m(t) = g_{m0} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_p} \right). \quad (7.32)$$

От друга страна,

$$u_{GS}(t) = U_h \cos \omega_h t + U_{GS}. \quad (7.33)$$

За интервалите, показани на фиг. 7.12, в които $u_{GS} > U_p$ [или $g_m(t) > 0$], заместването на (7.33) в (7.32) дава

$$g_m(t) = \frac{g_{m0}}{|U_p|} (U_h \cos \omega_h t + U_{GS} - U_p). \quad (7.34)$$

Чрез анализа на Фурис (задача 7.6.2) може да се намери амплитудата на съставката с основна честота (f_b) на $g_m(t)$:

$$g_{m1} = \frac{2 g_{m0}}{\pi |U_p|} \left[\frac{U_b}{2} \left(\theta_c + \frac{1}{2} - \sin 2\theta_c \right) + (U_{GS} - U_p) \sin \theta_c \right]. \quad (7.35)$$

В такъв случай желаната съставка на дрейновия ток с междинна честота f_{IF} представлява член със сумарна или разликова честота, получен от произведението

$$i_B(t) = g_{m1} \cos \omega_b t \cdot U_s \cos \omega_s t \quad (7.36)$$

или

$$i_B(t) = \frac{1}{2} g_{m1} U_s \cos(\omega_b \pm \omega_s) t. \quad (7.37)$$


От (7.37) се вижда, че стръмността на преобразуване е

$$g_c = \frac{I_{IF}}{U_s} = \frac{g_{m1}}{2}. \quad (7.38)$$

Тъй като $|y_{fs}|$ се изменя от честотата, то от практична гледна точка експерименталното измерване би дало по-реалистичен отговор за даден полеви транзистор и би позволило изменение на работната точка Q и на U_b , докато се постигне максимален коефициент на усилване при преобразуване.

Двойно балансиран смесител

На фиг. 7.13 е показана принципната схема на двойно балансиран смесител, осъществен с полеви транзистори с регулируем PN-преход. Ако полевите транзистори са изработени на един чип (за да се получат еднакви характеристики) и ако се използват широ-

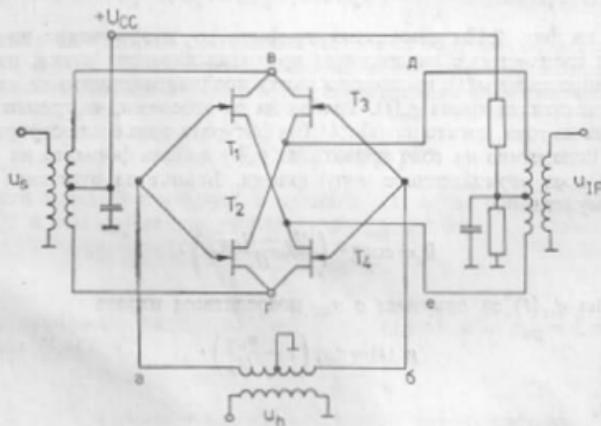

Фиг. 7.13. Двойно балансиран смесител, осъществен с полеви транзистори с регулируем PN преход


колентови трансформатори, смесителят може да има загуби при преобразуване от 1,5 до 3 dB при честоти, по-ниски от няколкостотин мегахерца. Тук полевите транзистори действуват като ключове, управлявани от хетеродинния сигнал, по същия начин, както при

диодния смесител, чиято схема е показана на фиг. 7.7. Ако хетеродинният сигнал направи точката a положителна, транзисторите T_1 и T_2 се отпушват и точката $\#$ се свързва накъсно с точката e , а точката z — с точката δ . Когато точката b стане положителна, транзисторите T_3 и T_4 се отпушват и точката $\#$ се свързва накъсно с точката δ , а точката z — с точката e . По този начин хетеродинният сигнал предизвиква обръщане на фазата на високочестотния сигнал в първичната намотка на междинночестотния трансформатор. Затова анализът на този смесител съвпада с анализа на диодния смесител.

По-подробно разглеждане на балансиранi смесители, осъществени с полеви транзистори, може да се намери в литература [5] и [6].

7.7. Проектиране на смесители, осъществени с полеви транзистори с регулируем PN-преход

Експерименталният начин на проектиране на смесители с полеви транзистори с регулируем PN-преход е разгледан с големи подробности от Куок [3, 4]. От неговата работа могат да се изведат следните няколко основни правила за проектиране:

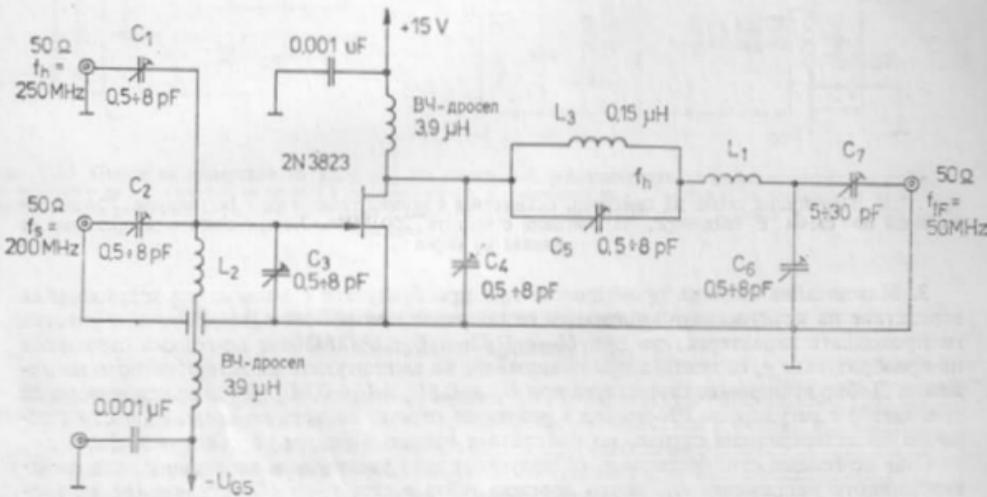


Фиг. 7.14. Принципна схема на смесител, осъществен с полеви транзистор с регулируем PN-преход, включен по схема с общ сурса, за сигнали с честота 200 MHz. Хетеродинното напрежение се подава на гейта

1. Хетеродинният сигнал може да се подаде или на гейта (както е на фиг. 7.14), или на сурса (както е на фиг. 7.15). При подаването на хетеродинен сигнал на сурса се получава малко по-малък коефициент на усилване при преобразуване поради обстоятелството, че между сурса и масата се внася допълнителен импеданс. Обаче при този начин на подаване на хетеродинен сигнал се получава по-добра изолация между хетеродинния и сигнализация вход. И в двета примера спирациите паралелен трептящ кръг (вж. L_3, C_5 на фиг. 7.14) изолира хетеродинния сигнал от междинночестотния изход.

2. Максимален коефициент на усилване по мощност при преобразуване се постига при комплексно спрегнати импеданси на входа и изхода. Тези импеданси зависят от преднапрежението на гейта и от приложеното хетеродинно напрежение. Следователно те трябва да се измерят при необходимите стойности на U_{GS} и U_G . На фиг. 7.16 са показани

схеми на устройства, които са подходящи за такива измервания. На практика условието за постигане на оптимален коефициент на усилване не може да се изпълни поради трудностите при съгласуването на голямото изходно съпротивление ($\approx 10 \text{ k}\Omega$) на полевия транзистор.

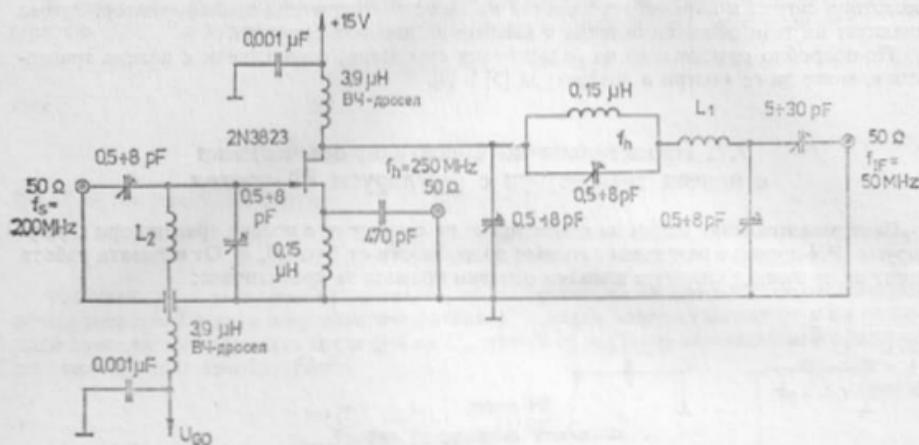


Фиг. 7.15. Принципна схема на смесител, осъществен с полеви транзистор с регулируем PN-преход включен по схема с общ сурс, за сигнали с честота 200 MHz. Хетеродинното напрежение се подава на сурса

3. Максимална активна проводимост при преобразуване с минимални искривявания вследствие на кръстосаната модулация се получава при работа в квадратичния участък на проходната характеристика при $U_{GS} \approx U_p/2$ и $U_h \leq U_p/2$. Обаче по-голяма стръмност на преобразуване g_e се постига при повишаване на амплитудата на хетеродинното напрежение. Добър компромис съществува при $U_{GS}=0.8U_p$ и $U_h=0.8U_p$. (Това довежда полевия транзистор с регулируем PN-преход в режим на отсечка на тока по време на част от периода на хетеродинния сигнал, но работата е изцяло в режим на обединяване.)

Общо по-големи стойности на g_e се получават чрез увеличаване на амплитудата на хетеродинното напрежение U_h , която довежда гейта в режим на обогатяване (но не толкова много, така че да се получи право преднапрежение на диода гейт-канал). Това обаче намалява входния и изходния импеданс на полевия транзистор с регулируем PN-преход и увеличава искривяванията вследствие на кръстосаната модулация. При $U_{GS}=0.8U_p$ допустимата максимална амплитуда на хетеродинното напрежение е $0.6+0.8U_p$ волта. (Трябва да се отбележи, че въвеждането на силни високочестотни входни сигнал от местна радиостанция може да направи гейта проводим.)

4. Обикновено работните условия, при които се получава максимална активна проводимост при преобразуване, съвпадат с тия, при които се получава най-малък коефициент на шума.

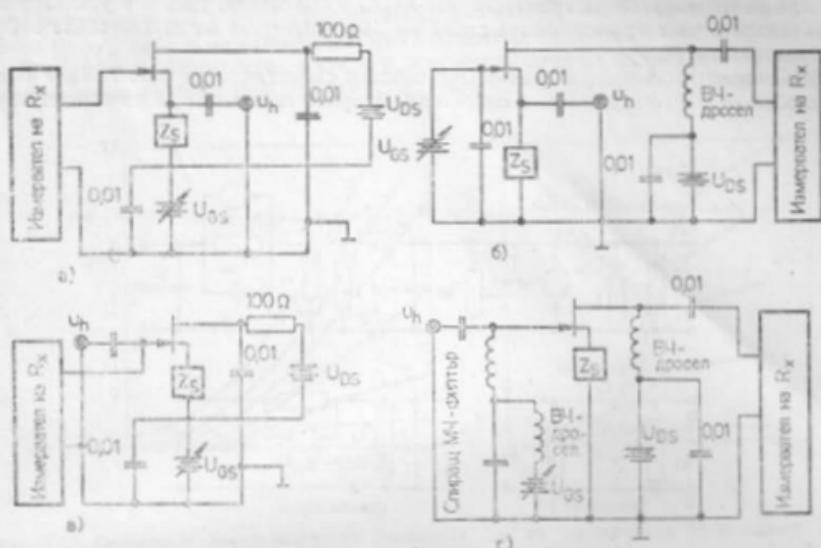
5. При работа със слаб хетеродинен сигнал трябва да се избират полеви транзистори с голямо отношение I_{DSS}/U_p^2 с цел да се получат голем коефициент на усилване при преобразуване и слаб шум. (Обикновено тези транзистори имат малки стойности на I_{DSS}). Ако е необходимо смесителят да работи с входни сигнали с голям динамичен диапазон, трябва да се избират полеви транзистори с голяма стойност на U_p или на I_{DSS} .



Фиг. 7.16. Схеми за измерване на u_{in} и u_{out} на смесителя (капацитетите на кондензаторите са в μF)
 а — измерване на u_{in} , когато u_h се прилага в източникова верига; б — измерване на u_{out} , когато u_h се прилага в източникова верига; в — измерване на u_{in} , когато u_h се прилага в гейтовата верига; г — измерване на u_{out} , когато u_h се прилага в гейтовата верига

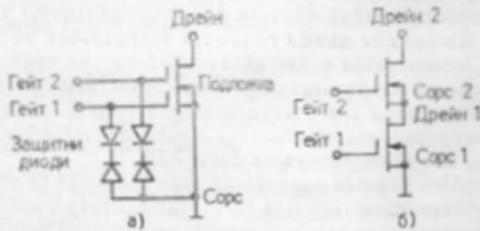7.8. Проектиране на смесители, осъществени с MOS-полеви транзистори


Принципът на действие на смесителя, осъществен с единогейтов MOS-полеви транзистор [7], в основни линии е същият както на смесителя, осъществен с полеви транзистор с регулируем PN-преход. Изключение прави това, че при него няма опасност изолираният гейт да работи в режим на права проводимост. MOS-транзисторът има по-малък обратен проходен капацитет C_{oss} и по-голяма проводимост на право предаване u_{oss} , отколкото полевият транзистор с регулируем PN-преход. Много от по-новите MOS-полеви транзистори са двугейтови. Действието на втория гейт осигурява някои интересни характеристики.



Фиг. 7.17. Двугейтов MOS-полеви транзистор
 а — схема на двугейтов MOS-полеви транзистор с диоди за защита на гейтовете; б — еквивалентно представление на два MOS-полеви транзистора, свързани последователно

стки при използването на транзисторите като в смесители, така и в усилватели. Затова останалата част от настоящата глава ще бъде посветена на двугейтовите MOS-полеви транзистори [8, 9].

Двугейтовият MOS-полеви транзистор, показан схематично на фиг. 7.17a, е обикновено удобен за СВЧ-усилватели и смесители. Вторият гейт може да се използува като

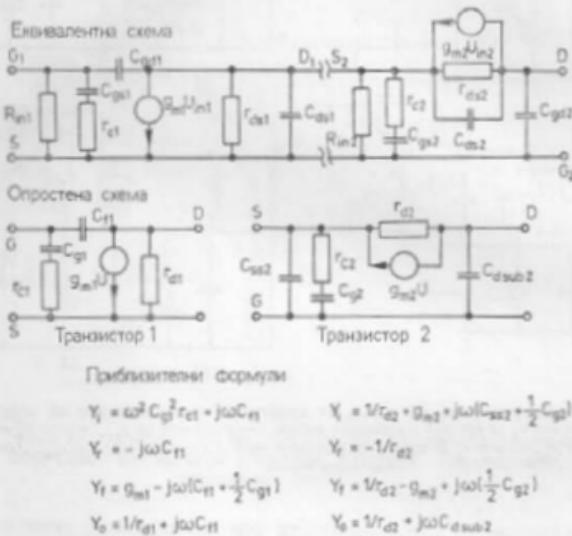

Фиг. 7.18. Модел на двугейтов MOS-полеви транзистор


елемент за осъществяване на АРУ при усилватели или като вход за въвеждане на хетеродинно напрежение в смесители. Двугейтовият транзистор действува като два единогейтови транзистора, свързани каскодно [9] (фиг. 7.17б). Неговата еквивалентна схема [8] е съответно по-усложнена. Тя е показвана на фиг. 7.18. Както би се очаквало за едно каскодно стъпало, по-голям кофициент на усилване се получава, когато сигналите се подават на първия гейт, отколкото когато те се подават на втория гейт. Поради тази причина високочестотният сигнал се прилага на първия гейт. Двугейтовият MOS-полеви транзистор има изключително малък обратен проходен капацитет C_{rss} (обикновено той е по-малък от 0,1 pF). На това се дължи голямата устойчивост на работата на високочестотните устройства, осъществени с двугейтов MOS-полеви транзистор.

На фиг. 7.19а са показани предавателните характеристики $I_D(U_{GS})$ на MOS-полевия транзистор 3N211 [8], а на фиг. 7.19а — квадратичната област на тези характеристики в увеличен мащаб. Първата производна на тези криви представлява проводимостта на право преобразуване y_f , или g_m , показана на фиг. 7.20.

При използване на MOS-полевия транзистор като смесител се предпочита той да работи в квадратичната област на проходната си характеристики с цел да се получат минимални продукти от трета степен, които биха предизвикали искажени изкривявания вследствие на кръстосана модулация. Точките, означени на фиг. 7.20 като „геометрично място на работните точки за получаване на минимален ефект от продуктите от трета степен“, се намират на инфлексните точки на кривите, където първата им производна (y_{f1}) е максимална.

мална, а втората производна (която е свързана с изкривяванията вследствие на продуктите от трета степен) е нула. Ясно е, че кривата за $U_{G2S}=4$ V има най-големи стойности както на y_{fs} , така и на нейната скорост (степен) на изменение.

Следователно за смесител, в който u_s и u_h се прилагат на първия гейт, една подходяща работна точка би била при $U_{G2S}=4$ V, $U_{G1S} \approx -0,55$ V и $I_D \approx 6$ mA. Въпреки че при тази

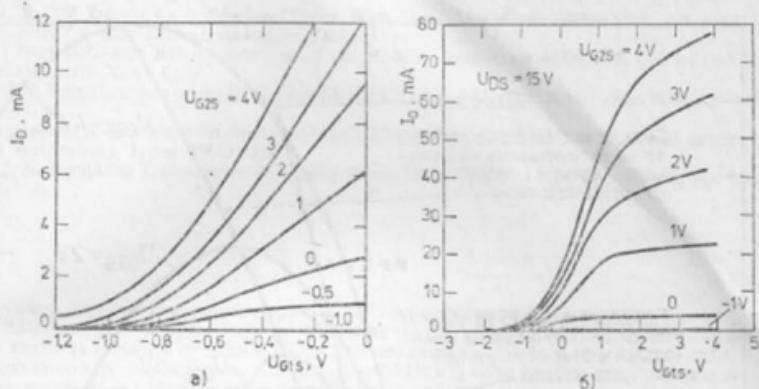

Фиг. 7.19. Графики на зависимостта на дрейновия ток на двугейтовия MOS-полеви транзистор 3N211 от U_{G1S} за различни стойности на U_{G2S}

работна точка смесителят би работил добре при подаване на ниско хетеродинно напрежение, при по-високо хетеродинно напрежение u_h би могло евентуално да се получи увеличение на g_m и преместване на работната точка, както беше посочено в т. 7.7.


Ако високочестотният сигнал е приложен на първия гейт, а хетеродинното напрежение — на втория гейт, с цел да се намали взаимното влияние между резонансния усилвател и хетеродина, предназначението на хетеродинното напрежение е да премества работната точка от една крива на друга (фиг. 7.20). Следователно по-голямо изменение на g_m (レス. на y_{fs}) се получава, когато се прилага по-високо хетеродинно напрежение. За всеки конкретен транзистор, който ще се използува, оптималните условия за работа се определят най-добре експериментално.

Изкривяванията вследствие на кръстосаната модулация в смесителя са от особено голямо значение, когато се приема слаб желан сигнал при наличност на силен смущаващ сигнал. За да се отстранит изкривяванията вследствие на кръстосаната модулация, когато два такива сигнала се събират на входа на смесителя, трябва или y_{fs} да бъде постоянна, или поне втората производна на y_{fs} относно U_{G1S} да бъде нула. Второто условие е удовлетворено теоретически за работните точки Q , означени на фиг. 7.20 като „геометрично място на работните точки за получаване на минимален ефект от продуктите от трета степен“.

От друга страна, условието за постоянна проводимост y_{fs} се приближава чрез избиране на работната точка на върха на някоя от кривите на фиг. 7.20 (т. е. при $U_{G2S}=4$ V, $U_{G1S}=+0,5$ V и $y_{fs}=30$ mS). Това е логичен избор на работната точка Q при усилвателен режим на работа. Може да се докаже, че при наличност на силен смущаващи сигнали добра работа на смесителя би могло да се получи, като се допусне u_h да бъде правоъгълен сигнал, който би изменил преднапрежението на транзистора така, че последният да преминава периодично от режим на запушване до режим с работна точка Q , спомената по-горе. По такъв начин $g_m(t)$ би имала правоъгълна форма и ще се изменя между 0 и 30 mS. Тогава съставката на g_m с основната честота (f_a) ще бъде приблизително 19 mS. Така би се получила по-голяма стръмност на преобразуване, отколкото при условията

за работа, описани в предишната точка. Някои предварителни измервания са показвали, че този режим на работа е възможен и че в резултат се получават малки изкривявания вследствие на продукти от трета степен.

В приложното описание [9] на фирмата Fairchild се описва смесител, осъществен с двуетайтов MOS-полеви транзистор FT0601. Тук хетеродинното напрежение е синусоидално

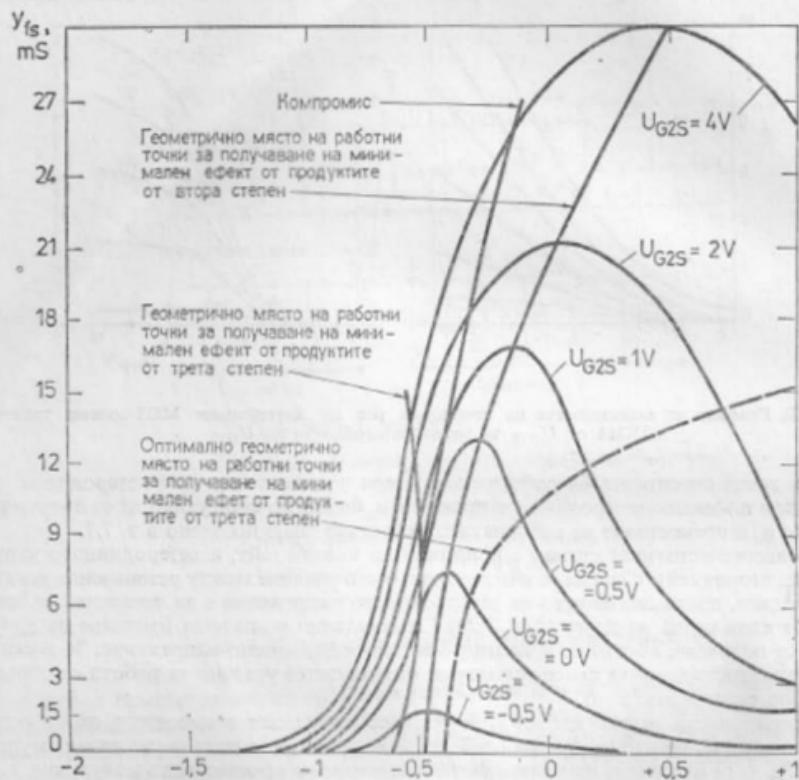

Фиг. 7.20. Графики за зависимостта $y_{fS}(U_{G2S})$ на типичния двуетайтов MOS-полеви транзистор 3N211

и се прилага на втория гейт. Коефициентът на усиливане при преобразуване се изменя линейно от 0 до 15 dBm, когато нивото на подаваното хетеродинно напрежение се изменя от -15 до 0 dBm при междинна честота $f_{IF}=45$ MHz.

ЛИТЕРАТУРА

1. Guillemin, E. A. The Mathematics of Circuit Analysis. New York, John Wiley & Sons, Inc., 1949, p. 523.
2. Klein, E. Transistor Mixer Design Using Two-Port Parameters. Application Note AN-238, Motorola Semiconductor Products, Inc., Phoenix, Ariz.
3. Kwock, S-P. A Unified Approach to Optimum FET Mixer Design. Application Note AN-410, Motorola Semiconductor Products, Inc., Phoenix, Ariz.

- Kwock, S-P. Field-Effect Transistor RF Mixer Design Techniques. — WESCON Convention Record, 11, Paper 8/1, Aug. 1967.
- Oxner, E. Junction FETs in Active Double-Balanced Mixers. Application Note, Siliconix, Inc., Santa Clara, Calif., 1973.
- Oxner, E. FETs in Ballanced Mixers. Application Note AN72-1, Siliconix, Inc., Santa Clara, Calif., Revised 1976.
- Application Note AN-3341. VHF Mixer Design Using the RCA-2N128 MOS Transistor, RCA, Harrison, N.J.
- Weaver, S. TV Design Considerations Using High Gain Dual-Gate MOSFETs. — Application Report, Bulletin CA-173, Texas Instruments, Dallas, Tex.
- Applicatin Note APP-189. RF Applications of the FT0601 Dual-Gate MOSFET. — Fairchild Semiconductor Mountain View, Calif.
- Bavar, L. S. RF Applications of the Dual-Gate MOSFET up to 500 MHz. Application Note AN-4431, RCA, Harrison, N.J.
- For a comprehensive data sheet on dual-gate MOSFETs suitable for VHF amplifier and mixer operation, see Texas Instruments Types 3N204/5/6.
- Vogel, J. S. Nonlinear Distortion and Mixing Processes in FETs. — Proc. IEEE 55, pp. 2109—2116, Dec. 1967.

Задачи

7.1.1. Нелинейен елемент има характеристика, описана с формула (7.1), в която $I_0=10 \text{ mA}$, $a=5.10^{-3}$, $b=2.10^{-3}$, $c=10^{-3}$ и $u_i(t)=1 \cos \omega t$. Намерете израза на $i_o(t)$, разглеждан като ред на Тейлор.

7.2.1. На входа на елемента от задача 7.1.1 е подаден сигнал $u_i(t)=1 \cos 2\pi f_1 t + 0.5 \cos 2\pi f_2 t$, в който f_1 и f_2 не са свързани по хармоничен закон, т. е. нека $f_1=400 \text{ Hz}$ и $f_2=750 \text{ Hz}$. Намерете амплитудите и честотите на всички съставки на изходния ток и ги подредете в таблица.

7.1.3. В учебниците по анализ на вериги и сигнали често функцията $f(t)=\cos \omega_0 t$ след преобразуване по Фурье се дава във формата $G(f)=\frac{1}{2}[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$, където с δ е означена единичната импулсна функция (на Дирак).

а) Покажете, че ако f е избрана като променлива на интегриране вместо ω , след преобразуване (по Фурье) ще получите $G(f)=0.5[\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0)]$.

б) Покажете, че след преобразуване по Фурье на $f(t)=A \cos(\omega_0 t + \phi)$ се получава $G(f)=0.5A[e^{j\phi}\delta(f-f_0)+e^{-j\phi}\delta(f+f_0)]$.

в) Покажете, че след преобразуване от $f(t)=\sin \omega_0 t$ се получава $G(f)=0.5[e^{-j\pi/2}\delta(f-f_0)+e^{j\pi/2}\delta(f+f_0)]$.

7.1.4. Напрежението, подадено на входа на смесителя с квадратична характеристика, се състои от:


а) посещ. сигнал, модулиран по амплитуда,

$u_c(t)=10 \cos 2\pi 1000.10^3 t + 3 \cos 2\pi 1000.10^3 t + 3 \cos 2\pi 999.10^3 t$, mV;

б) хетеродинно напрежение $u_h(t)=50 \cos 2\pi 1500.10^3 t + 20 \sin 2\pi 3000.10^3 t$, mV. На изхода на смесителя се получава интересуващия ни сигнал, получен като резултат от произведението $u_c(t)u_h(t)$. Намерете амплитудата и фазата на спектралните съставки на произведението.

7.1.5. На входа на смесителя с квадратична характеристика са подадени амплитудно-модулирани сигнал $f_1(t)$ и хетеродинно напрежение $f_2(t)$. AM-сигналът се описва с израз $f_1(t)=10 \cos \omega_1 t + 3 \sin(\omega_m t + \phi_m) \cos \omega_1 t + 3 \sin(\omega_c - \omega_m) t$, mV. Напрежението на хетеродина е с $f_2(t)=10 \cos \omega_M t + 20 \cos 2\omega_M t$, mV. Съответните честоти са $f_1=1500 \text{ kHz}$, $f_m=2 \text{ kHz}$ и $f_c=1955 \text{ kHz}$. Стремпостта на преобразуване на смесителя, съответствуваща на кофициента b в (7.1), е 5 mS . Намерете амплитудите само на онези съставки на изходния сигнал, които се получават от честотно-произведения, като използвате теоремата за конволюция. Покажете резултатите като спектър на сигнал с една странична лента и отбележете амплитудата и фазата на съставките на реалните функции на времето (т. е. комбинирайте членовете с положителни и отрицателни честоти от спектъра на сигнала с две странични ленти).

7.3.1. Периодичният правоъгълен импулсен сигнал, показан на фиг. 7.3.1, се среща често при анализа на диодни смесители и на смесители, осъществени с интегрални схеми, или при фазовите детектори от

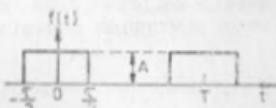

Фиг. 7.3.1

шифров тип. Продължителността на импулса е τ , периодът на повторение — T , а основната честота — $f=\frac{1}{T}$ или $\omega=2\pi/T$. Направете анализ по Фурье на този сигнал и покажете, че резултатът може да се запише в следния вид:

$$f(t) = \frac{A\tau}{T} + \frac{2A\tau}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi\tau/T)}{n\pi\tau/T} \cos n\omega t.$$

Щокажете графично резултантния спектър и определете:

а) Отстоянието между две последователни спектрални линии.

б) Просечните нулеви точки на обвивашата крива на спектъра, изразени чрез τ и T .

7.5.1. Проверете дали, ако се използват формули (7.18), (7.19) и (7.20), се получават членовете от трета степен, дадени в таблица 7.1.

7.6.1. За направата на смесителя с несиметричен изход трябва да се използува полеви транзистор с параметри $g_{m0}=6 \text{ mS}$ и $U_P=-3 \text{ V}$. Приемете, че транзисторът има идеална квадратична характеристика и работи в такъв режим, че u_{GS} приема крайни стойности между U_P и 0.

а) Определете стръмността на преобразуване g_c и ефективната стойност на напрежението на хетеродина, подавано между гейта и корса.

б) Ако между гейта и корса се подава ВЧ-сигнал с ефективна стойност 1 V, каква е ефективната стойност на дрейновия ток с различна честота?

в) Приемете, че хетеродинното напрежение се подава на гейта на транзистора така, както е показано на фиг. 7.14, и че $C_1=2 \text{ pF}$. Импедансът между гейта и земя, образуван от входния импеданс на полевия транзистор и от съгласуващата верига, е $-j 150 \Omega$ за честота $f_h=115 \text{ MHz}$. Каква трябва да бъде ефективната стойност на напрежението на хетеродина, подавано към смесителя?

7.6.2. Преднапрежението на един смесител с полеви транзистори се подава така, както е показано на фиг. 7.12, и $g_m(t)$ се описва с формула (7.34) при стойности на u_{GS} , по-големи от U_P . Направете анализ по Фурье и покажете, че съставката с основна честота на $g_m(t)$ се определя по формула (7.35).

7.6.3. Разгледайте фиг. 7.12. Нека $U_P=-4 \text{ V}$, $g_{m0}=10 \text{ mS}$ и $U_s=10 \mu\text{V}$. Намерете стойностите на θ_c , g_m , g_c и I_{IF} , ако:

- а) $U_{GS}=-3 \text{ V}$, $U_h=3 \text{ V}$;
- б) $U_{GS}=-4 \text{ V}$, $U_h=4 \text{ V}$;
- в) $U_{GS}=-5 \text{ V}$, $U_h=5 \text{ V}$.

Съдържание

Преговор 9

1. Системи за радиовръзка 12

- 1.1. Въведение 12
- 1.2. Елементи на радиосистемите 12
- 1.3. Модулация 14
- 1.4. Уплътняване на радиоканала по честота и време 16
- 1.5. Сравнение на системите за модулация 16

2. Електрически шум 18

- 2.1. Топлинен шум в резисторите и веригите 19
- 2.2. Шум в приемните антени 22
- 2.3. Шум в диоди, биполярни и полеви транзистори 22
- 2.4. Дефиниции на някои термини, свързани с шума 26
- 2.5. Кофициент на шума 31
- 2.6. Шумове в усилвателите 34

Приложение 2.1. Определяне на стойността на R_s , за която се получава минимален кофициент на шума 38

3. Трептищи кръгове и трансформиране на импеданси 39

- 3.1. Последователен резонанс 39
- 3.2. Паралелен резонанс 41
- 3.3. Паралелен резонанс при последователно включване на товарното съпротивление 42
- 3.4. Влияние на съпротивлението на източника и на активното съпротивление на бобината 44
- 3.5. Преобразуване на паралелни RC - и RL -двойполюсници в последователни 45
- 3.6. Секциониране трептищи кръгове
- 3.7. Трептищ кръг с индуктивен делител и взаимна индуктивност между двете части на бобината 50
- 3.8. Трансформатор с настроен трептищ кръг 54
- 3.9. Трансформатори с два настроени трептищи кръга 58

Приложение 3.1. Таблици с формули за изчисление 63

4. Високочестотни усилватели на слаби сигнали 68

- 4.1. Дефиниция за усилвател на слаби сигнали 68
- 4.2. Модели на активните елементи 70
- 4.3. Устойчивост на усилвателите 73
- 4.4. Увеличаване на устойчивостта 76
- 4.5. Кофициент на усиливане по мощност на усилвател 77
- 4.6. Проектиране на усилвател с близулавко устойчив активен елемент 79
- 4.7. Проектиране на усилвател с устойчив активен елемент 81
- 4.8. Максимален кофициент на усиливане по мощност при согласуване на входа при предварителен отстройка спрям 83
- 4.9. Настройваемост 84
- 4.10. Цялостно проектиране на еднотъгълник разширено усилвател 84

Приложение 4.1. Зависимости между параметрите на четириполюсника 90

Приложение 4.2. У-параметри на хибридния П-образен модел на транзистора 92

Приложение 4.3. Съответствие между величините на различните системи параметри на четириполюсника 92

Приложение 4.4. Справочни данни за високочестотните силициеви PNP - чипови 2N4957, 2N4958, 2N4959 и 2N5829 94

5. Генератори на синусоидални трептения 103

- 5.1. Условия за възникване на трептения в генераторите 103
- 5.2. Генератори с отрицателно съпротивление 104
- 5.3. Генератори с обратна връзка 105
- 5.4. Начин за проектиране на генератори 107
- 5.5. Анализ и проектиране на генератор на Колпитц 108
- 5.6. Други схеми на генератори 117
- 5.7. Генератори с максимален кофициент на полезно действие 119
- 5.8. Генератори с квадрова стабилизация 120
- 5.9. Използване на буферно стъпало 126
- 5.10. Стабилност на честотата 126

6. Системи за фазова автоматична донастройка на честотата 129

- 6.1. Схематично обяснение на принципа на действие на системата за ФАДЧ 129
- 6.2. Линеен анализ на системата за ФАДЧ 130
- 6.3. Терминология, използвана при анализа на веригите за ФАДЧ 134
- 6.4. Генератор на веригата за ФАДЧ 136
- 6.5. Фазов детектор 137
- 6.6. Приложения на системите за ФАДЧ 140
- 6.7. Пример за проектиране на система за ФАДЧ 143

7. Смесители 147

- 7.1. Класическа теория на смесителите и спектрален анализ 147
- 7.2. Терминология, използвана при смесителите 150
- 7.3. Балансирани дубди смесители 153
- 7.4. Смесители, осъществени с биполярни и полеви транзистори 157
- 7.5. Смесители, осъществени с биполярни транзистори 158
- 7.6. Смесители, осъществени с полеви транзистори 161
- 7.7. Проектиране на смесители, осъществени с полеви транзистори с регулируем PN-преход 165
- 7.8. Проектиране на смесители, осъществени с MOS-полеви транзистори 167

8. Модулация 173

- 8.1. Амплитудна модулация 174
- 8.2. Амплитудно-модулирани сигнали с една и две странични ленти и подтисната въсеща съставка 178
- 8.3. Получаване на единентови амплитудно-модулирани сигнали 179
- 8.4. Ъглова модулация 183
- 8.5. Честотен спектър на Ѹглово-модулирани сигнали 187
- 8.6. Векторни диаграми на Ѹглово-модулирани сигнали 191
- 8.7. Сравнение на честотната и фазовата модулация 193
- 8.8. Импульсна модулация 195
- 8.9. Пропускателна способност на канала 201

Приложение 8.1. Извеждане на формулата за спектъра на Ѹглово-модулирани сигнали 204

9. Радиоприемници на амплитудно-модулирани сигнали 206

- 9.1. Параметри на радиоприемниците 206
- 9.2. Резонансен усилвател 207
- 9.3. Смесители 209
- 9.4. Хетеродин 209
- 9.5. Междуинточестотен усилвател 210
- 9.6. Междучастотни междиночестотни филтри 211
- 9.7. Диодни амплитудни детектори 217
- 9.8. Умножителен детектор 220
- 9.9. Автоматично упърание на усилването 221
- 9.10. Шумоподавящ устройство 223
- 9.11. Приемници на М-сигнали 224

10. Радиоприемници за честотно-модулирани и фазово-модулирани сигнали 228

- 10.1. Междиночестотна система 228
- 10.2. Характеристики на честотния детектор 230
- 10.3. Практически схеми на честотни детектори 233
- 10.4. Приемане на стереофонични ЧМ-сигнали 243
- 10.5. Бележки върху квадрофоничното възпроизвеждане на звука 248
- 10.6. Предварителна и обратна корекция 248
- 10.7. Пример за цялостна схема на радиоприемник на ЧМ-сигнали 249

11. Телевизионни приемници 253

- 11.1. Телевизия за черно-бяло изображение 253
- 11.2. Широчина на честотния спектър на пълния видеосигнал 255
- 11.3. Предаване с частично подтиснатата странична лента 256
- 11.4. Телевизионен приемник за черно-бяло изображение 257
- 11.5. Цветна телевизия 257
- 11.6. Предаване на информация за цветност 262
- 11.7. Телевизионен приемник за цветно изображение 264

12. Линейни високочестотни усилватели на мощност 269

- 12.1. Усилватели на мощност клас A 272
- 12.2. Усилватели на мощност клас B 274
- 12.3. Практически съображения при проектирането 277
- 12.4. Интермодулационни искривявания и преднапрежение 279
- 12.5. Възбудждане и обратна връзка по висока честота 282
- 12.6. Широколентови трансформатори 287
- 12.7. Суматори и разклонители на мощност 293
- 12.8. Изходни филтри 296
- 12.9. Проектиране на охлаждани радиатори 297

Приложение 12.1. Високочестотни мощни транзистори 300

13. Резонансни усилватели на мощност 303

- 13.1. Усилвател на мощност клас C при работа на активния елемент като източник на ток 303
- 13.2. Усилвател на мощност клас C при работа на активния елемент в режим на насищане 307
- 13.3. Транзисторни усилватели на мощност клас C от смесен тип 309
- 13.5. Характеристики на усилвател на мощност клас C при амплитудна модулация 316
- 13.6. Умножители на честота 318
- 13.7. Съгласуване на изтеглители 322

14. Високоэффективни резонансни усилватели на мощност 334

- 14.1. Идеализиран режим на работа на усилвател на мощност клас D 335
- 14.2. Практически съображения при проектирането на усилватели на мощност клас D 341
- 14.3. Усилватели на мощност клас E 347
- 14.4. Усилватели на мощност клас F 351
- 14.5. Усилватели на мощност клас S 353
- 14.6. Други високоэффективни усилватели на мощност 361

Приложение 14.1. Таблица на характеристиките на усилвателите на мощност 364

Приложение 14.2. Характеристики на усилвателите на мощност клас E 364

Приложение 14.3. Искривявания на сигнала при широчинно-импулсната модулация 365

15. Предаватели на амплитудно-манипулирани, честотно-модулирани и амплитудно-модулирани сигнали 367

- 15.1. Предаватели на амплитудно-манипулирани сигнали 368
- 15.2. Предаватели на ЧМ-сигнали 371
- 15.3. Предаватели на амплитудно-модулирани сигнали 378

16. Предаватели на едиолентови (SSB) сигнали 387

16.1. Устройство на предавателите на SSB-сигнали 387

16.2. Вериги от линейни усилватели 391

16.3. Максимална средна и средна мощност на изходния модулиран сигнал 393

16.4. Автоматично регулиране на усилването и защита от стоящи вълни 395

16.5. Премахване и възстановяване на обвиващата крива 399

Предметен указател 407

ПОЛУПРОВОДНИКОВА РАДИОТЕХНИКА

Автори: Херберт Л. Краус, Чарлз В. Бостлан, Фредерик Х. Рааб

Преводач Емил С. Пецеулев

Издателство аим редаксса

Първо издание

Код 03 95331 42514
3172-33-85 Издателски № 13871

Научен редактор проф. к. т. н. инж. Старио К. Пецеулев

Художник Любомир Михайлов

Художнички редактор Слав Даскалов

Технически редактори Дора Мечкова

Цветана Шаркова

Коректор Елиях Цаслев

Дадена за набор на 10. XI. 1983 г.

Подпечатана за печат м. януари 1985 г.

Издадена от печат м. февруари 1985 г.

Печатни коли 25,75 Издателски коли 33,27 УИК 36,45

Формат 16/70/100 Цена 2,83 лв.

Държавно издателство „Техника“, София, бул. „Руски“ № 6

Държавна печатница „Георги Димитров“, София